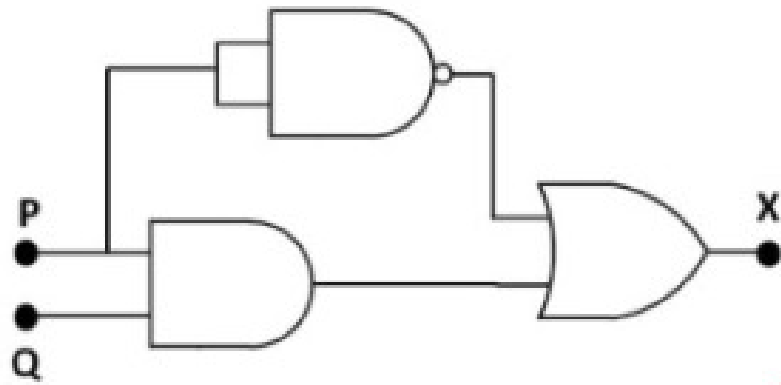


physics

Pawan Kalyan

November 23, 2023

1. Which one of the following options is CORRECT for the given circuit ?



- (A) $P = 1, Q = 1 ; X = 0$
- (B) $P = 1, Q = 0 ; X = 1$
- (C) $P = 0, Q = 1 ; X = 0$
- (D) $P = 0, Q = 0 ; X = 1$